

組合電路 (Combinational Circuits) 1

☰ Notes


done

參考資料

- Fundamentals of Digital Logic With Verilog Design (2013/02/12), Brown, Stephen/ Vranesic, Zvonko

數位系統設計概論 I


數位系統設計實務
(2020 Spring)


 <https://youtu.be/Q4cjOd8d1jY>



數位系統設計概論 II


數位系統設計實務
(2020 Spring)

 <https://youtu.be/MZTLEU8LAhE>

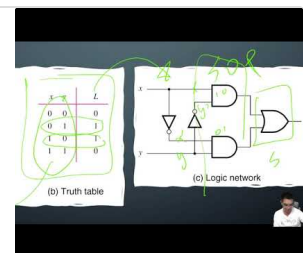

課程設計


2-to-1 Multiplexers (Mux)

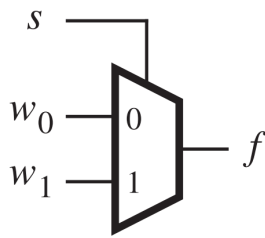

(a) Graphical symbol

s	f
0	w_0
1	w_1

(b) Truth table

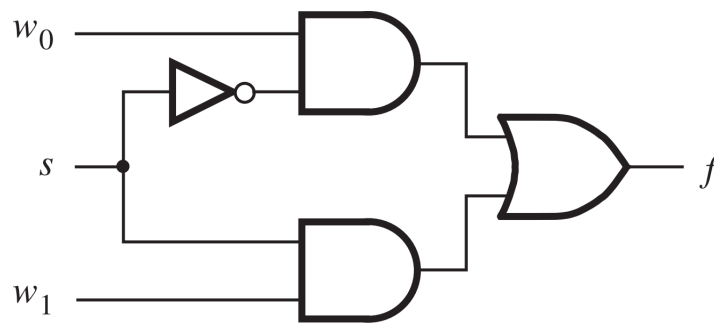

(c) Sum-of-products circuit

4-to-1 Multiplexers (Mux)

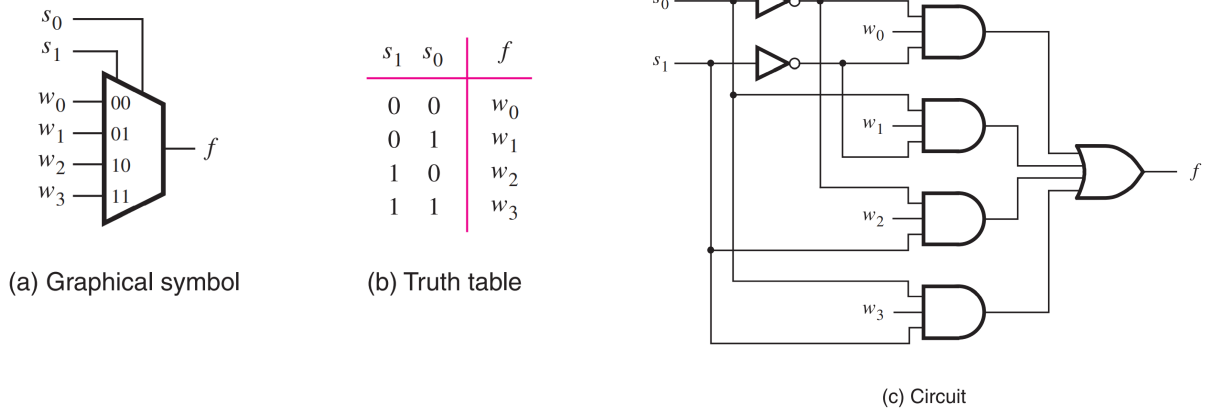


Figure 4.2 A 4-to-1 multiplexer.

$$f = \bar{s}_1 \bar{s}_0 w_0 + \bar{s}_1 s_0 w_1 + s_1 \bar{s}_0 w_2 + s_1 s_0 w_3$$


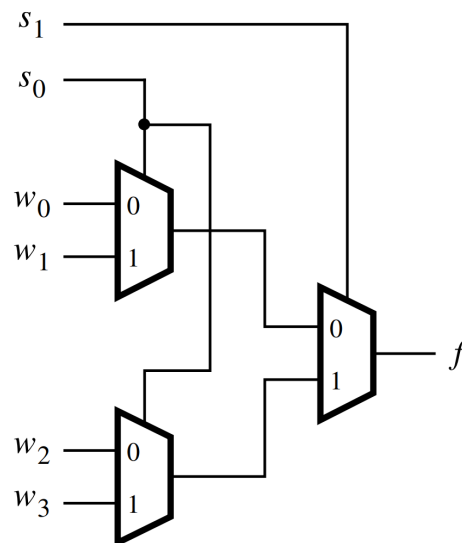
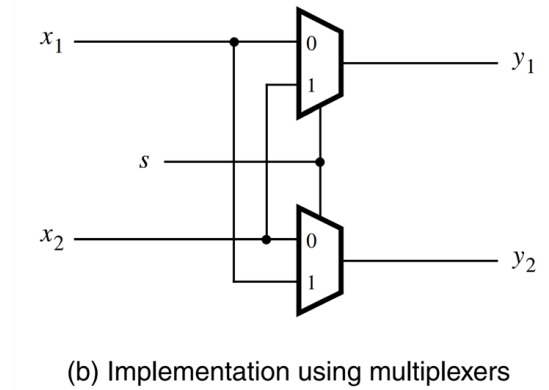


Figure 4.3 Using 2-to-1 multiplexers to build a 4-to-1 multiplexer.

A 2x2 Crossbar Switch

Brown, Stephen/ Vranesic, Zvonko p.193

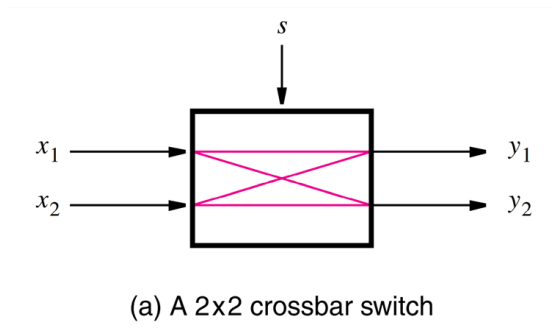


3-input XOR Implemented with 2-to-1 Mux

Brown, Stephen/ Vranesic, Zvonko p.196

w_1	w_2	w_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(a) Truth table

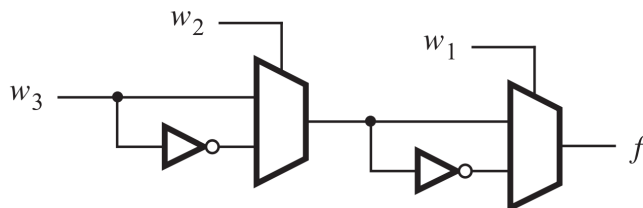


3-input XOR Implemented with 4-to-1 Mux

Brown, Stephen/ Vranesic, Zvonko p.196

w_1	w_2	w_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(a) Truth table

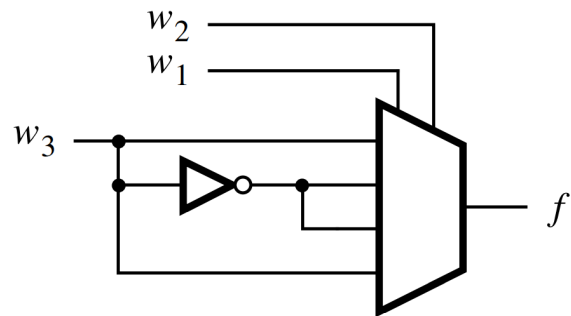

(b) Circuit

